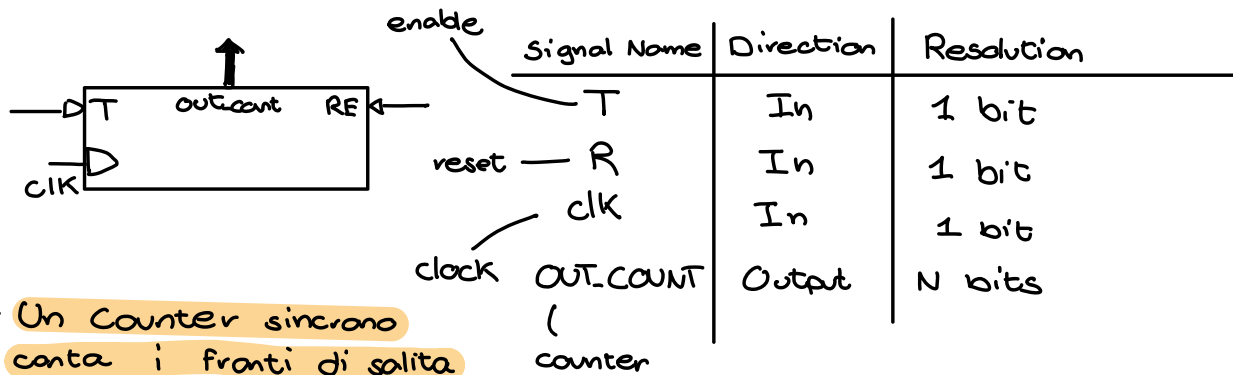



-D Digital Counter




- Un Counter sincrono conta i fronti di salita del clock.

-D Digital Counter Flip-Flop-Level


	STATE				TIME
T='1'	OUT_COUNT<3>	OUT_COUNT<2>	OUT_COUNT<1>	OUT_COUNT<0>	
T='1'	0	0	0	0	t_0
T='1'	0	0	0	1	t_0+1
T='1'	0	0	1	0	t_0+2
T='1'	0	0	1	1	t_0+3
T='1'	0	1	0	0	t_0+4
T='1'	0	1	0	1	t_0+5
T='1'	0	1	1	0	t_0+6
T='1'	0	1	1	1	t_0+7
T='1'	1	0	0	0	t_0+8
T='1'	1	0	0	1	t_0+9
T='1'	1	0	1	0	t_0+10
T='1'	1	0	1	1	t_0+11
T='1'	1	1	0	0	t_0+12
T='1'	1	1	0	1	t_0+13
T='1'	1	1	1	0	t_0+14
T='1'	1	1	1	1	t_0+15

 


Input		Output	
$T(t_{0-1})$	$Q(t_{0-1})$	$Q(t_0)$	$Q_n(t_0)$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

 
- Il segnale clock dell'*i*-esimo T-Flip-Flop è il Q uscita del precedente flip-flop.



	STATE				TIME
T='1'	OUT_COUNT<3>	OUT_COUNT<2>	OUT_COUNT<1>	OUT_COUNT<0>	
T='1'	0	0	0	0	t_0
T='1'	0	0	0	1	t_0+1
T='1'	0	0	1	0	t_0+2
T='1'	0	0	1	1	t_0+3
T='1'	0	1	0	0	t_0+4
T='1'	0	1	0	1	t_0+5
T='1'	0	1	1	0	t_0+6
T='1'	0	1	1	1	t_0+7
T='1'	1	0	0	0	t_0+8
T='1'	1	0	0	1	t_0+9
...
T='1'	1	1	1	1	t_0+15

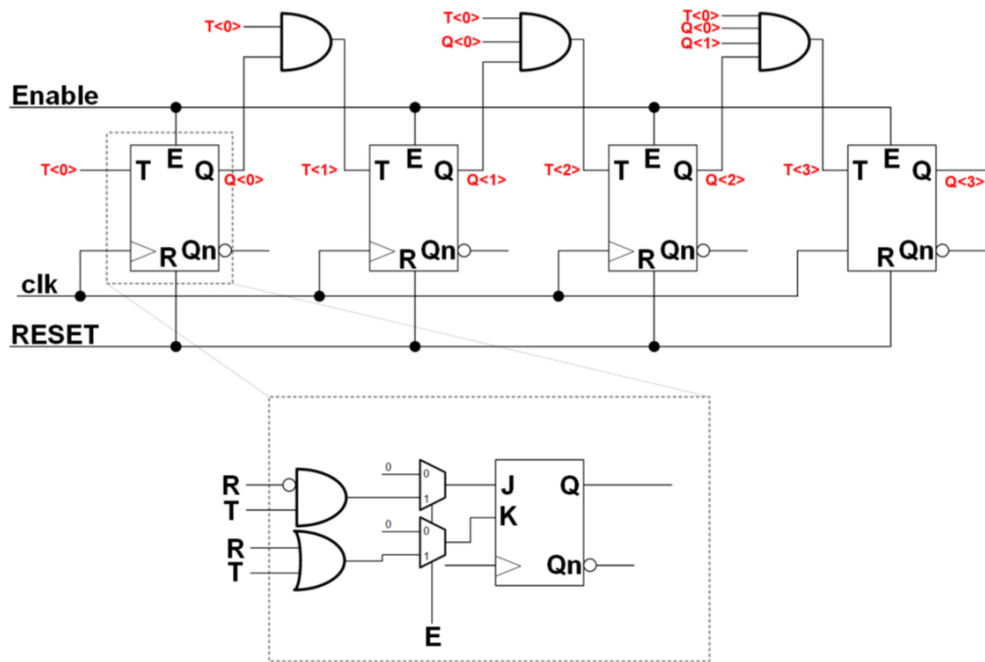

→ Registers

 


- Utilizzato per archiviare dati
- Hanno un dato di Input (la word da scrivere) e un Output (word scritta)

→ Registers - FIFO

Parallel-Input-
Parallel-Output


- Ho N bit,
no N Flip-Flop

 

→ Registers - SIPO

Serial-Input -
Parallel-Output

- L'output ha
un delay dato
dal clock

 

→ Registers - SISO

→ Serial-Input-Serial-Output

→ Esercizio

Progettare un'interfaccia di comunicazione seriale/parallela (1-D4) che riceve dati in ingresso (DATA_IN) in modo parallelo (REG-DATA).

Il circuito digitale che implementa la comunicazione ha le seguenti caratteristiche:

- si hanno a disposizione solo FlipFlop-D
- Enable e Reset

Disegnare un TIME-DIAGRAM

SOLUZIONE

