
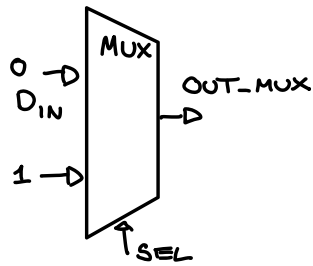


-D Multiplexer Symbol

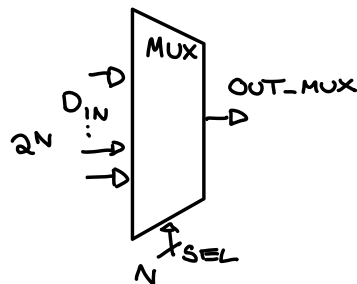

2-INPUT MUX



General MUX

Signal	Direction	Resolution
D _{IN}	IN	Nb
SEL	IN	$\log_2(Nb)$
OUT_MUX	OUT	1

"ho quindi una word di n ingressi e scelgo quale bit leggere."

I Multiplexers selezionano uno specifico segnale di bit/bus di ingresso e forniscono tale segnale in uscita."

PSEUDO-CODICE

```

IF SEL = 0
then
  OUT_MUX = DIN(0)
ELSE OUT_MUX = DIN(1)
end IF;

```

! Sel è il numero dell'ingresso da leggere
 ↓
 può essere formato da più ingressi
 ↓
 bit per il numero

Tabella di verità

DIN(1)	DIN(0)	SEL	OUT_MUX
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Kmap

OUT_MUX		DIN(1) DIN(0)			
		00	01	11	10
SEL	0	0	1	1	0
	1	0	0	1	1

OUT_MUX =

$$\overline{SEL} \cdot DIN(0)$$

+


$$SEL \cdot DIN(1)$$

+

$$DIN(0) \cdot DIN(1)$$

qualsiasi sia SEL
 ecc 1

Schema

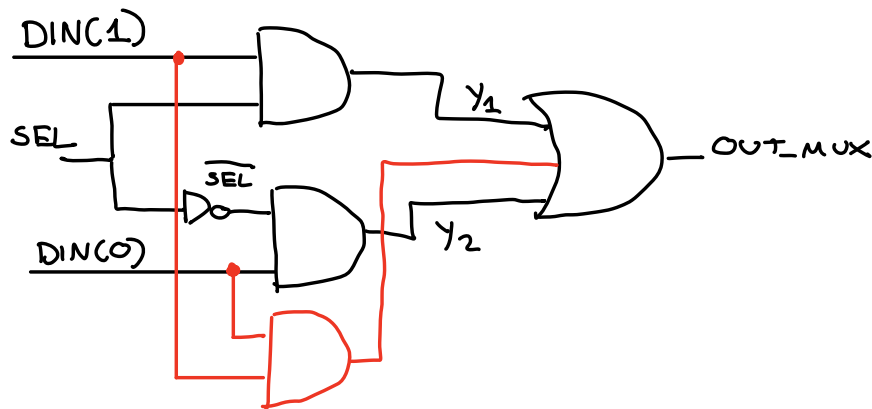

MUX - 1x2

$$OUT_MUX = SEL \cdot D_1 + \overline{SEL} D_0$$

MUX - 2x4


$$OUT_MUX = SEL(1) \cdot SEL(0) \cdot D_3 + SEL(1) \cdot \overline{SEL}(0) \cdot D_2 + \overline{SEL}(1) \cdot SEL(0) \cdot D_1 + \overline{SEL}(1) \cdot \overline{SEL}(0) D_0$$

posso ricostruirlo utilizzando 3 MUX 1x2 !


→ $N \times 2^N$ MUX può essere costruito utilizzando $2^N - 1$ 1x2 MUX

→ Demultiplexer Symbol

DEMUX 2x1

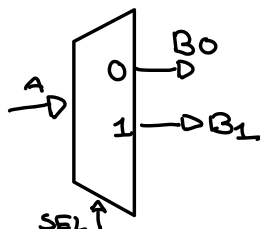

DEMUX 4x2

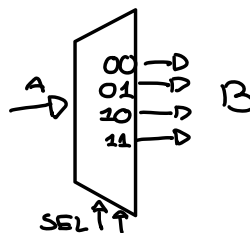


Pseudo-codice

```

If SEL = 0
then
  B0 = A   else B1 = A
end if;
  
```



INPUT		OUTPUT	
A	SEL	B0	B1
0	0	0	x
0	1	x	0
1	0	1	x
1	1	x	1

↙ non definito

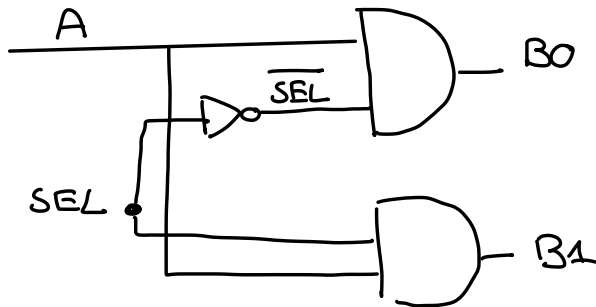

Azione contraria del multiplexer.

→ Decoder

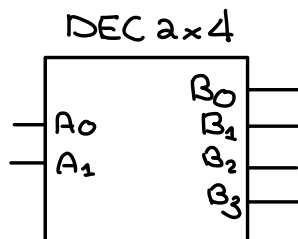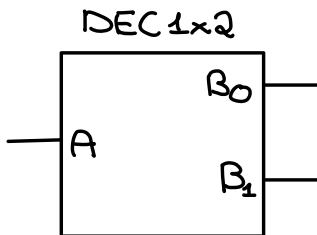

Signal	Direction	Resolution
A	In	$\log_2(Nb)$
B	Out	Nb


Codice per DEC 1x2

```

if A = 0 then
  B0 = 1
  B1 = 0
else
  B0 = 0
  B1 = 1
endif;
  
```

INPUT		OUTPUT			
A1	A0	B3	B2	B1	B0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

-> Decoder con Enable

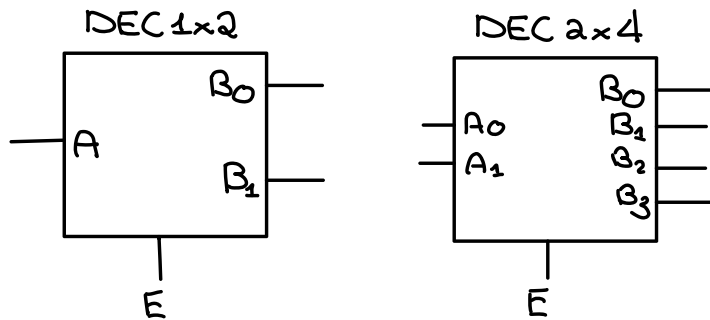

Signal	Direction	Resolution
A	In	$\log_2(Nb)$
B	Out	Nb
E	In	1

Pseudo-code

if enable = 1 then


 = al precede

else B0=0; B1=0;

end if;

INPUT			OUTPUT			
ENABLE	A1	A0	B3	B2	B1	B0
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

-> Encoder

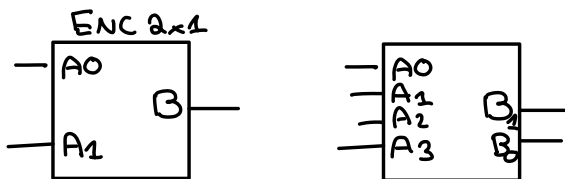

Signal	Direction	Resolution
A	In	Nb
B	Out	$\log_2(Nb)$

Pseudo-code ENC 4x2

Switch A

case '00': B=x

case '01': B=0

case '10': B=1


case '11': B=x

end

INPUT				OUTPUT	
A3	A2	A1	A0	B1	B0
0	0	0	0	x	x
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

⚠ Contrario del Multiplexen!

-D Half-Adder

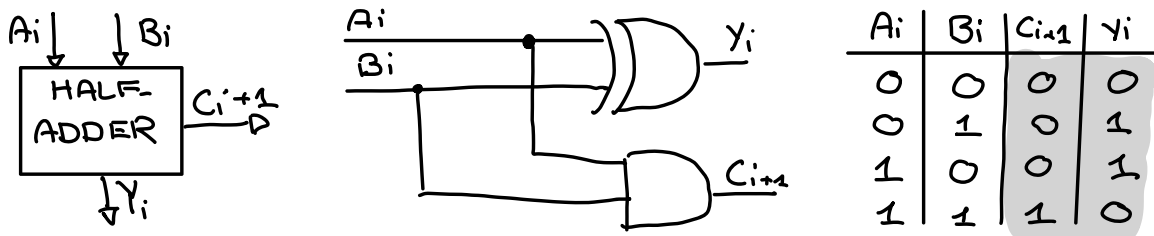

Esercizio 1


"Sintetizzare logicamente AND, OR, NAND, NOR e XOR usando 1x2-MUX e INVERTER."

- LOGIC AND

$A = \text{SEL}$

$$Y = A \cdot B = \begin{cases} 0 & \text{if SEL} = '0' \\ B & \text{if SEL} = '1' \end{cases}$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

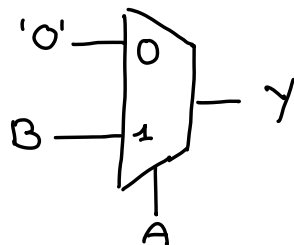


- LOGIC OR

$A = \text{SEL}$

$$Y = A + B = \begin{cases} B & \text{if SEL} = '0' \\ 1 & \text{if SEL} = '1' \end{cases}$$


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

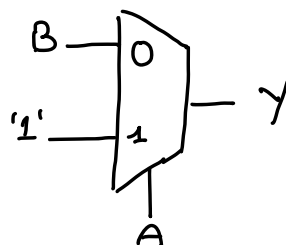

- LOGIC NAND

$$A = \text{SEL}$$
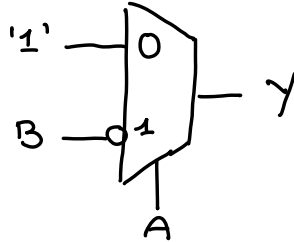
$$Y = \overline{A \cdot B} = \begin{cases} 1 & \text{if SEL} = '0' \\ \overline{B} & \text{if SEL} = '1' \end{cases}$$




A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- LOGIC XOR

$$A = \text{SEL}$$
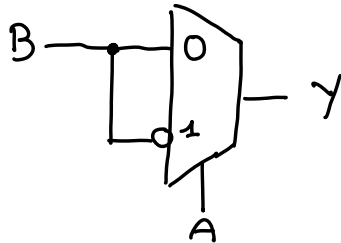
$$Y = A \oplus B = \begin{cases} B & \text{if SEL} = '0' \\ \overline{B} & \text{if SEL} = '1' \end{cases}$$




A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- LOGIC NOR

$$A = \text{SEL}$$
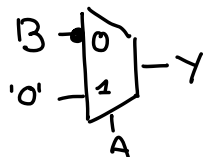
$$Y = \overline{A + B} = \begin{cases} \overline{B} & \text{se } A = 0 \\ 0 & \text{se } A = 1 \end{cases}$$



A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Esercizio 2

Sintetizzare con 2x4 MUX e Invertar la seguente funzione logica:



$$W_1 = A \cdot B \cdot C + \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$$

Generic MUX-2x4

Fix $SEL < 1 > = A$ $SEL < 0 > = B$

W_1 può essere scritta come

$$W_1 = \underbrace{D_0}_{\bar{C}} \cdot \bar{A} \cdot \bar{B} + \underbrace{D_1}_{\bar{C}} \cdot \bar{A} \cdot B + \underbrace{D_2}_0 \cdot A \cdot \bar{B} + \underbrace{D_3}_C \cdot A \cdot B$$

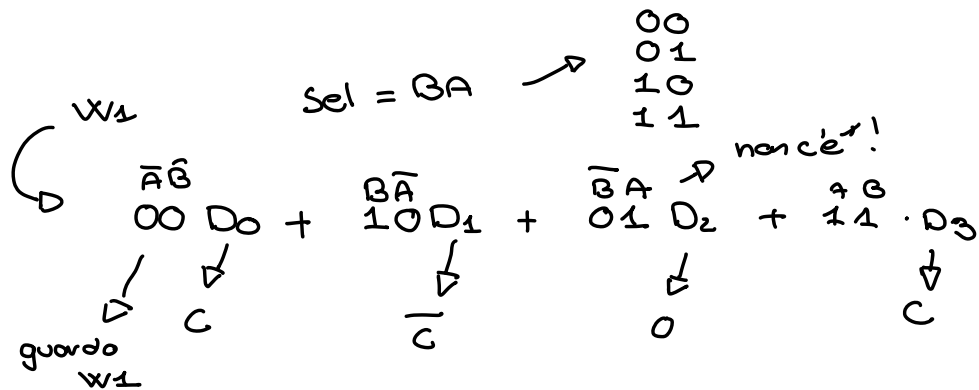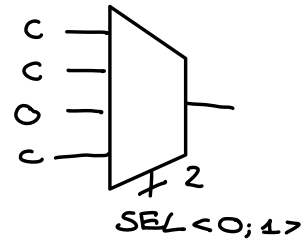


Esercizio 3

Sintetizzare con 2x4 MUX e Invertar la seguente funzione logica:

$$W_1 = A \cdot B \cdot C + \bar{A} \bar{B} \bar{C}$$

$SEL < 0 > = A$

$$\underbrace{\bar{B} \bar{A}}_{\bar{C}} D_0 + \underbrace{B \bar{A}}_0 D_1 + \underbrace{\bar{B} A}_0 D_2 + \underbrace{B A}_C D_3$$

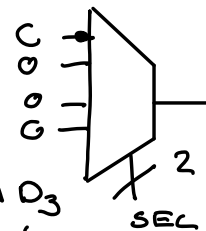

Esercizio 4

Design un prime Number Detector (PND) usando un 3x8 Mux e INVERTERs

① Facciamo la tabella di verità!

Int	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
11	1	0	1	1	1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
13	1	1	0	1	1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

② Scrivo la funzione Y Non minimizzata

$$\begin{aligned}
 Y = & \overset{(2)}{\overline{A_3}} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} + \overset{(3)}{\overline{A_3}} \cdot \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot \overline{A_0} + \\
 & \overset{(5)}{\overline{A_3}} \cdot A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} + \overset{(7)}{\overline{A_3}} \cdot A_2 \cdot A_1 \cdot \overline{A_0} + \\
 & \overset{(11)}{A_3} \cdot \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot \overline{A_0} + \overset{(13)}{A_3} \cdot A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot A_0
 \end{aligned}$$

③ Minimizziamo

$$\begin{aligned}
 Y = & \overline{A_3} \cdot \overline{A_2} \cdot A_1 + \overline{A_3} \cdot A_2 \cdot \overline{A_0} + A_3 \cdot \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot \overline{A_0} + \\
 & + A_3 \cdot A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot A_0
 \end{aligned}$$

④ Tabella

Int	Selection Word Code	D_i	Value
$\frac{0}{1}$	$\overline{A_3} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_1}$	D_{000}	0
$\frac{2}{3}$	$\overline{A_3} \cdot \overline{A_2} \cdot A_1$	D_{001}	1
$\frac{4}{5}$	$\overline{A_3} \cdot A_2 \cdot \overline{A_1}$	D_{010}	A_0
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots


MUX \rightarrow dove c'è 1 o A_0

$$Y = \overline{A_3} \cdot \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot D_{001} + \overline{A_3} \cdot A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot D_{010} +$$

$$+ \overline{A_3} \cdot A_2 \cdot A_1 \cdot D_{011} + A_3 \cdot \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot D_{101} +$$

$$+ A_3 \cdot A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot D_{110}$$

⑤

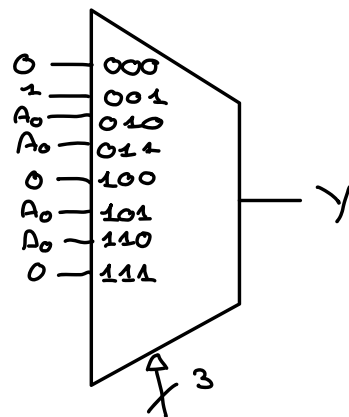

$$SEL < 0:2 > = < A_3 A_2 A_1 >$$

RICORDO

Nella mappa di K-Map il passaggio in diagonale è inutile

