
 


-D Finite-State-Machines (FSMs)

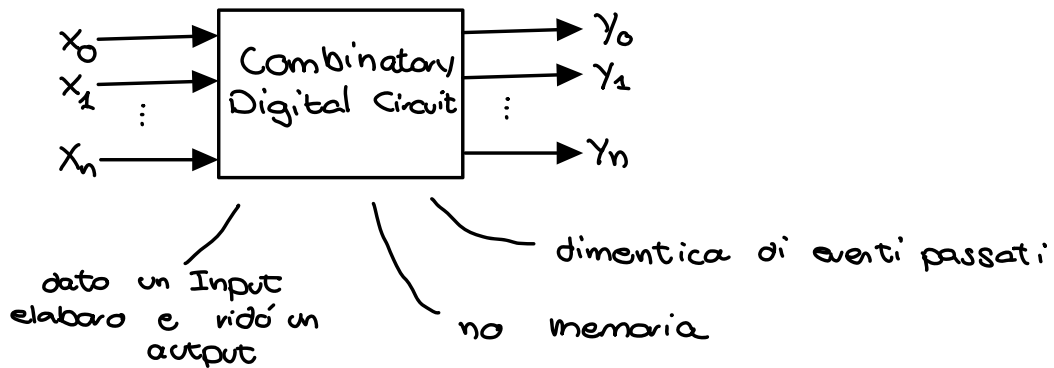

Δ possono essere:



Abbiamo:

- Segnali di Input (x)
- Segnali di Output (y)
- Lista degli stati (Actual state)
- Funzione Output (f_{out})
- Next-State Funzione (f_{Ns})

Δ Più sicuri,
più robusti!


- Sincroni → usano un clock
- Asincroni → usano elementi di memoria (latches)

-D Mealy FSMs

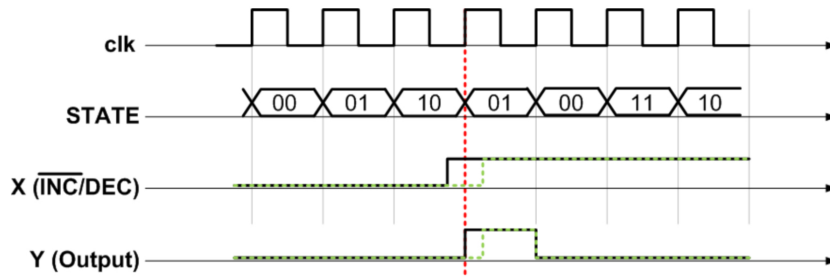 

-D Output Logic Function: $Y = f_{out}(S_n, X) = \overline{S_n(1)} \cdot S_n(0) \cdot X$

-D Diagrammi a stati

 

ACTUAL STATE S_n			INPUT	NEXT STATE S_{n+1}			OUTPUT
	$S_n(1)$	$S_n(0)$	X		$S_{n+1}(1)$	$S_{n+1}(0)$	Y
s_1	0	0	0	s_2	0	1	1
s_1	0	0	1	s_3	1	1	0
s_2	0	1	0	s_3	1	1	0
s_2	0	1	1	s_2	0	1	1
s_3	1	1	0	s_1	0	0	0
s_3	1	1	1	s_3	1	1	0

Esercizi

- Design a logic circuit able to detect two equal consecutive bits. In case of positive event, the Y output signal is 1, otherwise is 0. The circuit receives one single bit (X) and uses one single clock. Implement by Moore-FSM.

FSM Design Procedure

- Definitive

- Segnali di Input (X)
- Segnali di Output (Y)
- Lista degli Stati

- State-Diagram

- Rappresentazione grafica di tutti gli stati e transizioni


- State-Table

- Una tabella con due colonne S_n e S_{n+1} , X e Y .

- Next-State Function f_{NS}

- $S_{n+1} = f_{NS}(X, S_n)$

State - Diagram

 

State - Table

ACTUAL STATES				INPUT X	NEXT STATES				OUTPUT Y
State Name	$S_n(2)$	$S_n(1)$	$S_n(0)$		State Name	$S_{n+1}(2)$	$S_{n+1}(1)$	$S_{n+1}(0)$	
S0	0	0	0	0	S2	0	1	0	0
S0	0	0	0	1	S1	0	0	1	0
S1	0	0	1	0	S2	0	1	0	0
S1	0	0	1	1	S3	0	1	1	1
S2	0	1	0	0	S4	1	0	0	1
S2	0	1	0	1	S1	0	0	1	0
S3	0	1	1	0	S2	0	1	0	0
S3	0	1	1	1	S3	0	1	1	1
S4	1	0	0	0	S4	1	0	0	1
S4	1	0	0	1	S1	0	0	1	0

Next-State Function f_{NS}

$$S_{n+1} = f_{NS}(X, S_n)$$

$S_{n+1}(2)$		$S_n(2) \ S_n(1)$			
		00	01	11	10
$S_n(0) \ X$	00	0	0	x	0
	01	0	1	x	1
	11	0	0	x	x
	10	0	0	x	x

$$S_{n+1}(2) =$$

$$S_n(1) \cdot \overline{S_n(0)} \cdot X + S_n(2) \cdot X$$

$$S_{n+1}(1) = S_n(0) + \overline{S_n(2)} \cdot \overline{S_n(1)} \cdot X$$

$$S_{n+1}(0) = \overline{X}$$

$$Y = S_n(2) + S_n(1) \cdot S_n(0)$$